

113 學年度

國立中山大學

課程名稱：算數處理器與實作

題目：Design of Single-
Precision Floating-
Point Adders and
Multipliers

作業/成果報告/專題

授課教師：蕭勝夫

學生學號/班級/姓名：

B103040021/114 資工/謝鎧駿


一、數據比較表格：

| | | Area (um ²) | | | Delay (ns) | Latency (ns) | Power (W) | | |
|------------------|-------|-------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| | | CL | SL | Total | | | dynamic | leakage | total |
| FXP_adder | area | 33.125761 | 0 | 33.125761 | 0.874337 | 0.874337 | 23.0760 | 18.3088 | 41.3848 |
| | mid | 50.025601 | 0 | 50.025601 | 0.482147 | 0.482147 | 51.5115 | 29.3665 | 80.878 |
| | delay | 101.917442 | 0 | 101.917442 | 0.089956 | 0.089956 | 526.2542 | 83.2316 | 609.4858 |
| FLP_adder | area | 430.427531 | 0 | 430.427531 | 1.996085 | 1.996085 | 173.1295 | 354.0467 | 527.1762 |
| | mid | 456.710412 | 0 | 456.710412 | 1.248837 | 1.248837 | 235.9364 | 344.7674 | 580.7038 |
| | delay | 922.648338 | 0 | 922.648338 | 0.501589 | 0.501589 | 1.1241 | 841.5132 | 842.6373 |
| FLP_adder_7 | area | 459.820810 | 304.508171 | 764.328981 | 0.731806 | 5.122642 | 1.2510 | 542.6097 | 543.8607 |
| | mid | 475.320971 | 304.508171 | 779.829142 | 0.478085 | 3.346595 | 1.9054 | 529.449 | 531.3544 |
| | delay | 593.619853 | 304.974731 | 898.594584 | 0.224364 | 1.570548 | 4.0467 | 634.0710 | 638.1177 |
| FLP_adder_4 | area | 440.277130 | 145.981445 | 586.258575 | 0.731806 | 2.927224 | 855.042 | 440.2025 | 1295.2445 |
| | mid | 454.429450 | 145.981445 | 600.410896 | 0.4773305 | 1.909322 | 1.2979 | 429.3313 | 430.6292 |
| | delay | 542.764812 | 145.981445 | 688.746257 | 0.222855 | 0.89142 | 2.6113 | 492.6586 | 495.2699 |
| FXP_multiplier | area | 915.027863 | 0 | 915.027863 | 2.074983 | 2.074983 | 536.4115 | 277.2525 | 813.664 |
| | mid | 983.041944 | 0 | 983.041944 | 1.202865 | 1.202865 | 983.9003 | 529.3001 | 1513.2004 |
| | delay | 1610.305947 | 0 | 1610.305947 | 0.330747 | 0.330747 | 7.1930 | 1.6339 | 8.8269 |
| FLP_multiplier | area | 580.348815 | 0 | 580.348815 | 2.357140 | 2.357140 | 274.0397 | 210.1722 | 484.2119 |
| | mid | 622.183695 | 0 | 622.183695 | 1.37839 | 1.37839 | 520.8844 | 461.9382 | 982.8226 |
| | delay | 947.946256 | 0 | 947.946256 | 0.399639 | 0.399639 | 3.1622 | 941.7064 | 944.8686 |
| FLP_multiplier_4 | area | 634.936335 | 179.055367 | 813.991702 | 1.605725 | 6.4229 | 488.7879 | 337.0256 | 825.8135 |
| | mid | 678.326416 | 179.055367 | 857.381782 | 0.994395 | 3.97758 | 812.6987 | 484.5254 | 1297.2241 |
| | delay | 949.760658 | 179.210886 | 1128.971544 | 0.383065 | 1.53226 | 2.6201 | 939.3749 | 941.995 |

二、架構圖


1. FLP_adder_4

Critical path: stage2

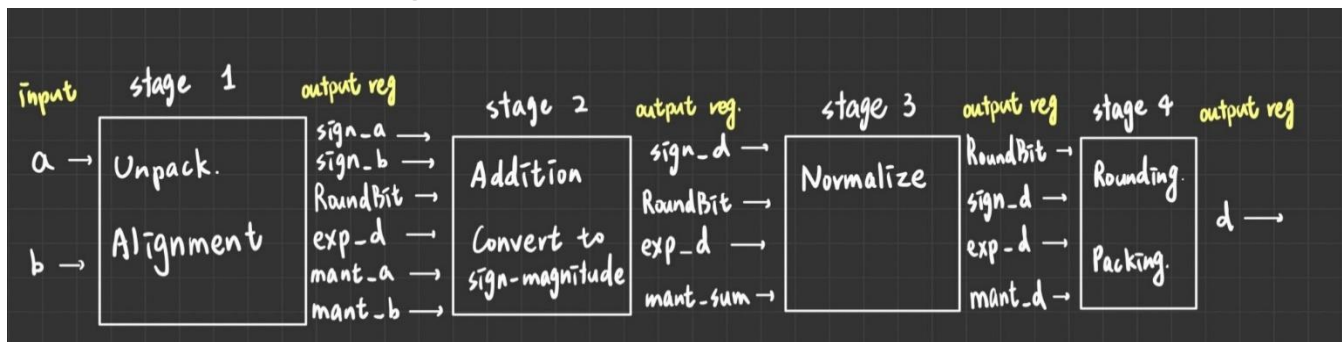


2. FLP_adder_7

Critical path: stage3

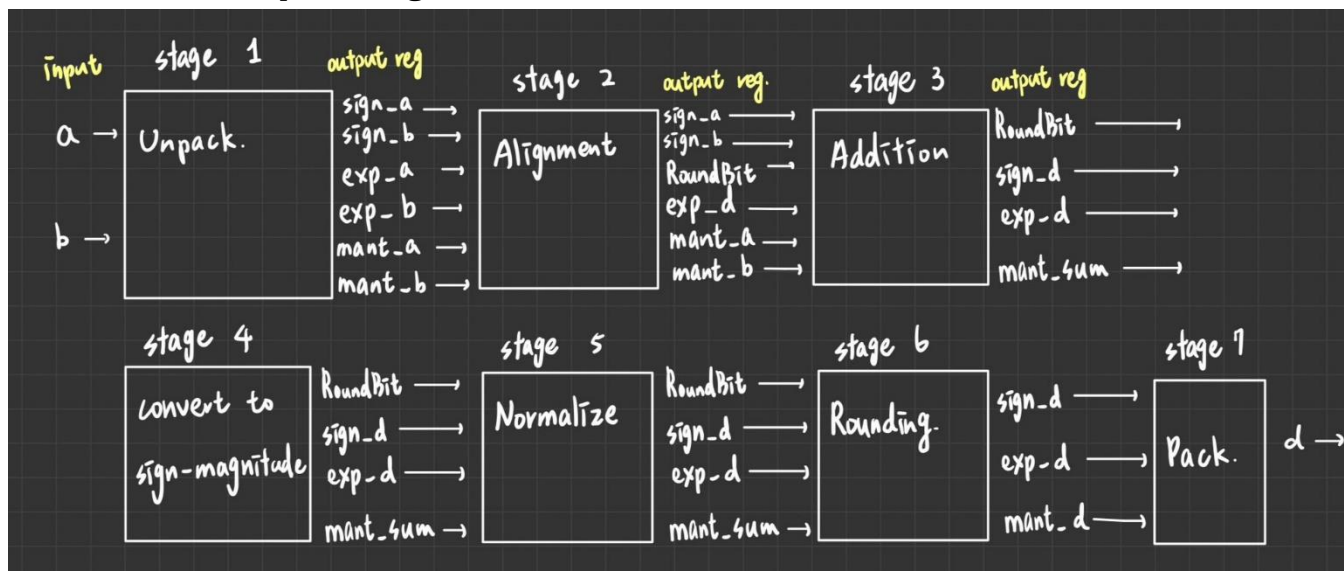

3. FLP_mul_4

Critical path: stage2

 

三、Pipeline 數據

(一) Area optimize

1. FLP_adder_4 :

Stage1:0.51

Stage2:0.72

Stage3:0.69

Stage4:0.47

2. FLP_adder_7 :

Stage1:0.01

Stage2:0.54

Stage3:0.72

Stage4:0.03

Stage5:0.69

Stage6:0.49

Stage7:0.04

3. FLP_mul_4 :

Stage1:0.01

Stage2:1.59

Stage3:0.2

Stage4:0.37

(二) Between

1. FLP_adder_4 :

Stage1:0.36

Stage2:0.46

Stage3:0.46

Stage4:0.47

2. FLP_adder_7 :

Stage1:0.01

Stage2:0.36

Stage3:0.46

Stage4:0.03

Stage5:0.46

Stage6:0.46

Stage7:0.04

3. FLP_mul_4 :

Stage1:0.01

Stage2:0.98

Stage3:0.2

Stage4:0.37

(三) Delay optimize

1. FLP_adder_4 :

Stage1:0.21

Stage2:0.21

Stage3:0.21

Stage4:0.21

2. FLP_adder_7 :

Stage1:0.01

Stage2:0.21

Stage3:0.21

Stage4:0.03

Stage5:0.21

Stage6:0.19

Stage7:0.04

3. FLP_mul_4 :

Stage1:0.01

Stage2:0.37

Stage3:0.2

Stage4:0.37

四、心得

這學期同時修了 HDL 跟 ALU，剛好這份作業可以當作 HDL 的進階版，但是第一次撰寫 Pipeline 也是困難重重，一開始是不知道何時該用=何時該用<=，後來才搞懂是計算時一樣是使用=，而計算完要存進 reg 時才是用<=。

處理完這個問題後就成功寫出 Pipeline 的 adder 跟 mul 了，但在進行 logic synthesis 的時候，卻發現 Adder 中的 while loop 居然不能 synthesis，只好改寫成 case 去找 leading 1，最後才成功合成出來。

而整理完所有數據後發現，每個 Pipeline 的 critical path 都是進行加法或乘法的那一個 stage，尤其是乘法器的 case 感覺超花時間的。