

113 學年度

國立中山大學

課程名稱：算數處理器與實作

題目：

Computation Unit for
Dot Product of 4D
Vectors

作業/成果報告/專題

授課教師：蕭勝夫


學生學號/班級/姓名：

B103040021/114 資工/謝鎧駿

一、數據比較表格

		Area (um ²)			Delay (ns)	Latency (ns)	Power (W)		
		CL	SL	Total			dynamic	leakage	total
DP	area	5496.232457	0	5496.232457	4.67	4.67	1.6915 mW	3.1513 uW	1.6947 mW
	mid	5647.553425	0	5647.553425	2.99	2.99	2.4382 mW	3.4185 uW	2.4416 mW
	delay	7415.919524	0	7415.919524	1.31	1.31	7.3633 mW	5.9745 uW	7.3693 mW
DP_pipe	area	4827.911158	736.024346	5563.935504	1.89	7.56	2.0804 mW	3.1140 uW	2.0835 mW
	mid	4941.596282	736.490906	5678.087188	1.27	5.08	3.0458 mW	3.8389 uW	3.0496 mW
	delay	6091.563015	736.024346	6827.587361	0.65	2.6	6.6515 mW	4.7993 uW	6.6563 mW

二、架構圖

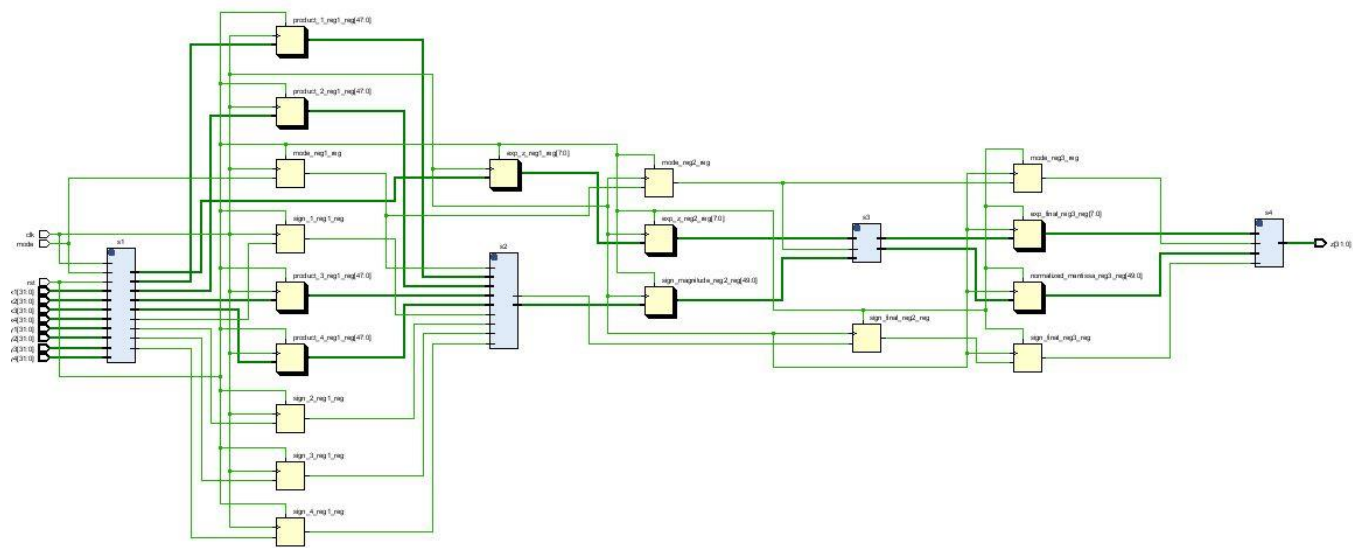

架構的話跟作業要求設計的一樣，
Stage1: unpack, multiplication, alignment
Stage2: multi-operand addition, conversion to sign-magnitude
Stage3: normalization
Stage4: rounding, pack
而我 clock gating 是設在 stage1，當進行 16bit 計算的時候，就不存 HH, LH, HL 暫存器。
而 Critical path 是在 stage1。

三、Pipeline delay

Critical path: stage 1

1. delay opt.:

stage 1:0.64
stage 2:0.63
stage 3:0.63
stage 4:0.59

2. mid:

stage 1:1.25
stage 2:1.23
stage 3:1.08
stage 4:0.59

3. Area opt.:

stage 1:1.85
stage 2:1.38
stage 3:1.08
stage 4:0.59


四、驗證硬體之方式

我是透過 python 套件去產出答案，以下是產出的流程

1. **將十六進制轉換為浮點數：** 利用 Python 的 struct 模組，把 IEEE 754 格式的 32 位元十六進制數字轉換為浮點數。
2. **讀取輸入檔案：** 打開 FP32.txt 檔案 1 並讀取。
3. **進行計算：** 對每行數據，先將前 4 個數值 (x1 至 x4) 與後 4 個數值 (y1 至 y4) 逐一相乘，再將這些乘積相加。
4. **結果轉換為二進制格式：** 將浮點數計算結果轉換為 IEEE 754 的 32 位元二進制格式，並以字串形式保存。
5. **寫入輸出檔案：** 將每個計算結果以二進制格式寫入 result.txt。

五、誤差

在進行 32bit 計算時，1000 筆測資都不會有誤差

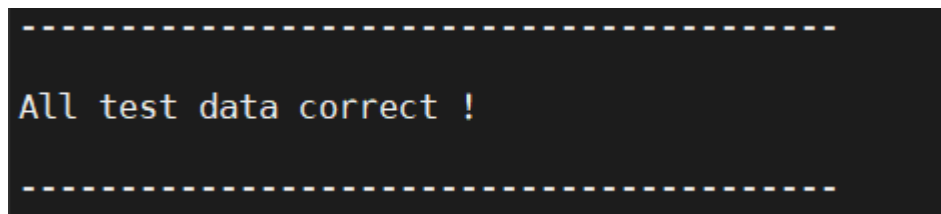

但是進行 16bit 計算時，1000 筆 data 中，會有 100 筆 data 出現誤差，且誤差值都是差 2，如下圖

```
-----  
Output incorrect at #          995  
The answer is      : 1100110100101111  
Your module output: 1100110100101101  
?:      2  
-----  
-----
```

```
-----  
Output incorrect at #          998  
The answer is      : 11000000001011100  
Your module output: 11000000001011010  
?:      2  
-----  
-----
```

```
-----  
avg error:          100  
-----
```

Avg error 是計算總共有幾筆誤差。

這邊截兩個測資誤差表示，我認為是因為 python 套件跟我 rounding 的方式不一樣，因此來回會相差 2。

六、clock gating

Clock Gating Summary

Number of Clock gating elements	4
Number of Gated registers	192 (29.58%)
Number of Ungated registers	457 (70.42%)
Total number of registers	649

Clock Gating Report by Origin

	Actual (%) Count
Number of tool-inserted clock gating elements	4 (100.00%)
Number of pre-existing clock gating elements	0 (0.00%)
Number of gated registers	192 (29.58%)
Number of tool-inserted gated registers	192 (29.58%)
Number of pre-existing gated registers	0 (0.00%)
Number of ungated registers	457 (70.42%)
Number of registers	649

七、Power report

1. single precision

Hierarchy	Int Power	Switch Power	Leak Power	Total Power	%
FLP_DP	2.18e-03	1.75e-03	5.09e-06	3.93e-03	100.0
s1 (stage1)	1.63e-03	1.46e-03	3.97e-06	3.10e-03	78.7
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I2 (stage1_DW01_add_2)	1.79e-06	5.29e-07	5.33e-09	2.32e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I3 (stage1_DW01_add_4)	1.70e-06	5.04e-07	5.34e-09	2.21e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I4 (stage1_DW01_add_6)	1.79e-06	5.31e-07	5.33e-09	2.33e-06	0.1
sub_195 (stage1_DW01_sub_3)	3.05e-06	2.35e-06	4.68e-09	5.40e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_141 (stage1_DW01_add_0)	1.78e-06	5.36e-07	5.34e-09	2.32e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161 (stage1_DW01_add_1)	1.83e-06	6.72e-07	4.02e-09	2.50e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I2 (stage1_DW01_add_3)	1.80e-06	6.64e-07	4.01e-09	2.46e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I3 (stage1_DW01_add_5)	1.80e-06	6.72e-07	4.02e-09	2.48e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I4 (stage1_DW01_add_7)	1.78e-06	6.61e-07	4.02e-09	2.44e-06	0.1
cg1 (ClockGating_0)	3.15e-04	2.69e-04	8.44e-07	5.85e-04	14.9
clk_gate_C218 (SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_ClockGating_0)	3.53e-07	3.15e-06	8.03e-12	3.50e-06	0.1
mult_add_249_3_aco (ClockGating_0_DW_mult_uns_11)	7.28e-06	9.46e-06	1.85e-08	1.68e-05	0.4
add_0_root_add_0_root_add_249_2 (ClockGating_0_DW01_add_12)	1.93e-05	1.93e-05	3.71e-08	3.87e-05	1.0
add_249_3_aco (ClockGating_0_DW01_add_14)	2.34e-05	2.50e-05	4.56e-08	4.84e-05	1.2

2. Half precision

Hierarchy	Int Power	Switch Power	Leak Power	Total Power	%
FLP_DP	9.39e-04	6.80e-04	4.80e-06	1.62e-03	100.0
s1 (stage1)	5.04e-04	4.53e-04	3.69e-06	9.60e-04	59.1
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I2 (stage1_DW01_add_2)	0.000	0.000	4.95e-09	4.95e-09	0.0
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I3 (stage1_DW01_add_4)	0.000	0.000	4.95e-09	4.95e-09	0.0
add_0_root_sub_0_root_sub_141_I4 (stage1_DW01_add_6)	0.000	0.000	4.95e-09	4.95e-09	0.0
sub_195 (stage1_DW01_sub_3)	2.45e-06	1.99e-06	4.52e-09	4.45e-06	0.3
add_0_root_sub_0_root_sub_141 (stage1_DW01_add_0)	0.000	0.000	4.95e-09	4.95e-09	0.0
add_0_root_sub_0_root_sub_161 (stage1_DW01_add_1)	1.28e-06	4.67e-07	3.96e-09	1.75e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I2 (stage1_DW01_add_3)	1.28e-06	4.64e-07	3.95e-09	1.75e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I3 (stage1_DW01_add_5)	1.23e-06	4.46e-07	3.96e-09	1.68e-06	0.1
add_0_root_sub_0_root_sub_161_I4 (stage1_DW01_add_7)	1.28e-06	4.66e-07	3.95e-09	1.75e-06	0.1
cg1 (ClockGating_0)	6.59e-05	4.66e-05	7.77e-07	1.13e-04	7.0
clk_gate_C218 (SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_ClockGating_0)	1.20e-07	0.000	6.74e-12	1.20e-07	0.0
mult_add_249_3_aco (ClockGating_0_DW_mult_uns_11)	0.000	0.000	9.25e-09	9.25e-09	0.0
add_0_root_add_0_root_add_249_2 (ClockGating_0_DW01_add_12)	0.000	0.000	3.33e-08	3.33e-08	0.0
add_249_3_aco (ClockGating_0_DW01_add_14)	4.15e-06	4.40e-06	4.23e-08	8.59e-06	0.5

八、波形圖

1. nonpipe

RTL:

# 61							
0d2_0129	40d2_0129	4110_c8c3	411b_5715	b77a_734c	c01a_13a6	c10a_fb93	
x1[31:0]	4103_07b0	4080_4ec1	4115_caad	c113_d290	c01e_d832	c0a4_fe53	
x2[31:0]	00f_75ad	4115_0f78	c004_6ff2	c0fb_2f1d	401c_9e2d	c0c4_bc1f	
x3[31:0]	f69_95b3	40f2_20af	4109_bafe	c063_299e	c01b_bede	c114_76be	
x4[31:0]	059_7aba	4050_7550	40bd_0176	c0db_1031	407a_28f7	40a6_019a	
y1[31:0]	100_9774	403a_3ea1	40bf_b513	c10c_390b	c0f0_aead	410a_6744	
y2[31:0]	0eb_6363	c114_6341	3e4c_e0a1	b7a3_896f	c0a3_8537	410d_28cc	
y3[31:0]	10a_2b8b	c0f5_5b2f	c112_9da2	c11c_529f	411b_d89a	3fcd_2a45	
outcome[31:0]	2a8_bf79	c2c0_0bac	4208_f8e2	4304_5fed	c1d7_9bc0	c31e_d951	
answer[31:0]	XXXX XXXX	42a8_bf79	c2c0_0bac	4208_f8e2	4304_5fed	c1d7_9bc0	

Gate-level :


# 61							
0d2_0129	40d2_0129	4110_c8c3	411b_5715	b77a_734c	c01a_13a6	c10a_fb93	
x1[31:0]	4103_07b0	4080_4ec1	4115_caad	c113_d290	c01e_d832	c0a4_fe53	
x2[31:0]	00f_75ad	4115_0f78	c004_6ff2	c0fb_2f1d	401c_9e2d	c0c4_bc1f	
x3[31:0]	f69_95b3	40f2_20af	4109_bafe	c063_299e	c01b_bede	c114_76be	
x4[31:0]	059_7aba	4050_7550	40bd_0176	c0db_1031	407a_28f7	40a6_019a	
y1[31:0]	100_9774	403a_3ea1	40bf_b513	c10c_390b	c0f0_aead	410a_6744	
y2[31:0]	0eb_6363	c114_6341	3e4c_e0a1	b7a3_896f	c0a3_8537	410d_28cc	
y3[31:0]	10a_2b8b	c0f5_5b2f	c112_9da2	c11c_529f	411b_d89a	3fcd_2a45	
outcome[31:0]	2a8_bf79	c2c0_0bac	4208_f8e2	4304_5fed	c1d7_9bc0	c31e_d951	
answer[31:0]	XXXX XXXX	42a8_bf79	c2c0_0bac	4208_f8e2	4304_5fed	c1d7_9bc0	

2. pipeline:

RTL:



Gate-level:

 

以上兩個 nonpipe 跟 pipeline 都是透過觀察 answer 跟 outcome 有一樣的答案來確認沒有問題，而觀察 input 可以確認讀檔沒有問題。

九、心得

這次作業我認為剛開始比較難，因為 RTL 或是 TB 產出來的答案，兩邊如果對不上，就會不知道到底是哪一邊出錯了，後來是靠跟朋友對答案才知道是我的 RTL 部分錯了，錯在 unpack mantissa 的時候。